 


# 基礎から学ぶ Verilog HDL & FPGA 設計

## 第2回

## 4ビット加算器を設計しよう

中野浩嗣, 伊藤靖朗



デバイスの記事



ビギナーズ



関連データ

前回(本誌 2007 年 4 月号, pp.105-114)は, 全加算器を Verilog HDL で設計し, シミュレーションや, FPGA ボードへの回路のダウンロードと動作確認を行った. 今回は, 前回設計した全加算器を用いて, 4 ビット加算器を設計する. (編集部)

### 1. 4 ビット加算器の設計

前回設計した全加算器は, 組み合わせ回路の一つです. 組み合わせ回路とは, 現在の入力にのみ依存して出力が決まる回路で, 基本ゲート回路( NOT, AND, OR, XOR など)の組み合わせで設計することができます. 今回は, もう少し複雑な組み合わせ回路に挑戦しましょう.

#### ● assign 文と always 文

今回は全加算器を設計するのに assign 文を用いましたが, Verilog HDL では, 通常, assign 文よりも always

リスト1 always 文を用いた全加算器の Verilog HDL 記述(fa.v)

```
1 module fa(a, b, cin, s, cout);
2
3   input a, b, cin;
4   output s, cout;
5   reg s, cout;
6
7   always @(a or b or cin)
8   begin
9     s = a ^ b ^ cin;
10    cout = (a & b) | (b & cin) | (cin & a);
11  end
12
13 endmodule
```

レジスタ宣言

aがbかcinの値が変化するたびに実行される

文の方がよく用いられます. リスト1に, always 文を用いた全加算器の Verilog HDL 記述を示します.

4行目までは, 前回の assign 文を用いた全加算器と同じです. 5行目で reg 文を使って変数 s と cout をレジスタ型変数として宣言しています. always 文は, always @(...) という形で始まります. 「...」の部分はイベント・リストと呼ばれ, ここで指定された変数などの値に変化があるたびに, 後に続く文が実行されます. ここでイベント・リストは「a or b or cin」なので, 入力信号の a, b, cin のいずれかの値が変化するたびに, 後に続く begin ~ end 間の文(9行目と10行目の代入文)が実行されます. よって, 変数 s と cout は常に正しい値をとることになります.

5行目の reg 文は「レジスタ宣言」と呼ばれ, s と cout がレジスタ型変数であることを宣言しています. ただし, このレジスタ型変数は, いわゆるレジスタ(論理回路で値を記憶するのに用いる)になるとは限りません. レジスタ型変数は, レジスタにも信号線にもなり得ます. 実際, リスト1の s と cout は信号線です. これが Verilog HDL のややこしい点なのですが, ともあれ, 以下の点を覚えておくといでしょう.

- always 文の中で用いられる代入文の左辺は, レジスタ宣言( reg )で宣言されたレジスタ型変数でなければならない.
- assign 文の中で用いられる代入文の左辺は, ネット宣言( wire )で宣言されたネット型変数でなければならない.

#### KeyWord

Verilog HDL, FPGA, HDL, 全加算器, イベント・リスト, レジスタ, モジュール・インスタンス化, オーバフロー, 1の補数, 2の補数, 演算子

 


図1 4ビット加算器のイメージ

4ビットの2進数を二つ加算して、4ビットの値を出力する。けた上がりのためのビットも必要。

- レジスタ型変数は、値を保持するレジスタにも信号線にもなり得る。

レジスタ型変数がどのような場合に信号線になり、レジスタになるのかについては、次回以降で詳しく説明します。

## ● 4ビット加算器を3通りの方法で記述する

次に、4ビットの2進数を二つ足し合わせる4ビット加算器を設計してみましょう。4ビット加算器は二つの4ビットをポートaとbに入力し、その合計を4ビットでポートsに出力します(図1)。前回設計した全加算器を四つ並べて適切に接続することにより、4ビット加算器を作ることができます(図2)。

ここでは、Verilog HDLのさまざまな記述方法を知るために、以下の三つの方法で4ビット加算器を設計してみます。

- すべての信号線の論理を定義する方法(最も原始的)
- 既に設計したモジュールを部品として利用する方法(モジュール・インスタンス化)
- 算術演算子を用いる方法

## リスト2 すべての信号線をassign文で定義することにより設計した4ビット加算器のVerilog HDL記述(adder4.v その1)

```

1 module adder4(a, b, s);
2
3   input [3:0] a, b;
4   output [3:0] s;
5   wire [2:0] c;
6
7   assign s[0] = a[0] ^ b[0];
8   assign c[0] = a[0] & b[0];
9   assign s[1] = a[1] ^ b[1] ^ c[0];
10  assign c[1] = (a[1] & b[1]) | (b[1] & c[0]) | (c[0] & a[1]);
11
12  assign s[2] = a[2] ^ b[2] ^ c[1];
13  assign c[2] = (a[2] & b[2]) | (b[2] & c[1]) | (c[1] & a[2]);
14
15  assign s[3] = a[3] ^ b[3] ^ c[2];
16
17 endmodule
    
```

最下位ビット同士の加算

 


図2 4ビット加算器のブロック図

前回設計したモジュールfaを適切に接続すれば、4ビット加算器を作ることができる。

## ● すべての信号線の論理を定義する方法

リスト2は、すべての信号線をassign文で定義することにより設計した4ビット加算器です。3行目のinput文で、aとbが、それぞれ4ビットの入力ポートであることを宣言しています。ポートのインデックスの範囲を[3:0]と指定しているので、a[3], a[2], a[1], a[0]は、4ビットからなる入力ポートaの、上位ビットから並べた各ビットを表すことになります。

入力ポートと同様に、4行目のoutput文では、sが4ビットの出力ポートであることを宣言しています。

5行目のwire文では、cが3ビットのネット(信号線)であることを宣言しています。この3ビットの信号は、入力ポートと出力ポートのいずれでもないモジュール内の信号線となります。

7行目から13行目のassign文で、各信号線の接続を定義しています。信号線c[2], c[1], c[0]がassign文の左辺と右辺の両方にあり、これらの信号線が全加算器を接続しています。



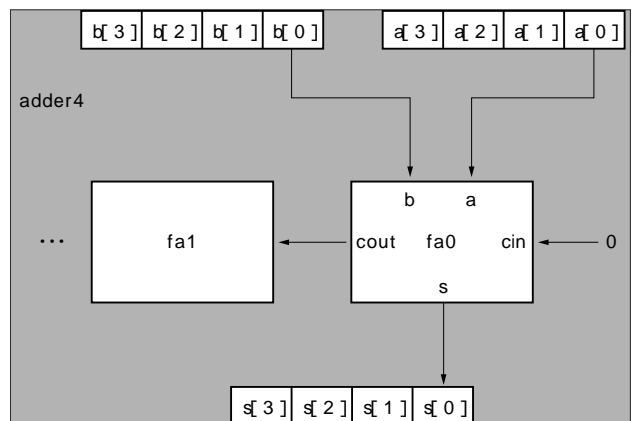


図3 モジュールadder4の信号線とモジュールfaの接続

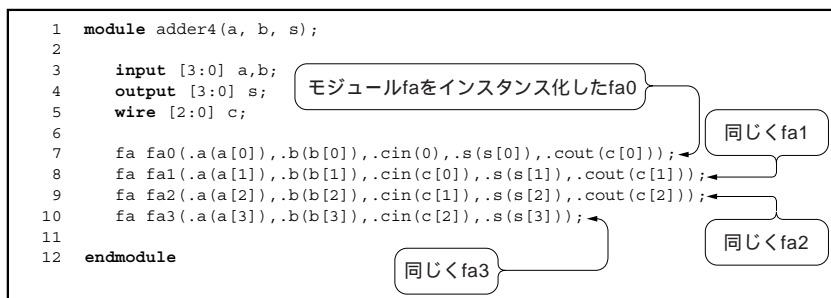リスト3 モジュールfaを用いた4ビット加算器のVerilog HDL 記述(adder4.v その2)



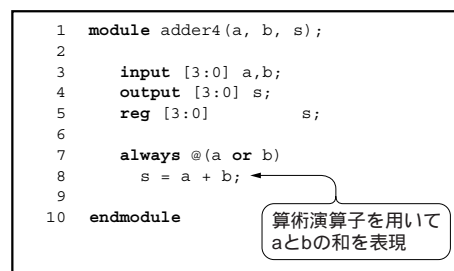リスト4 算術演算子を用いた4ビット加算器のVerilog HDL 記述(adder4.v その3)



## ● モジュール・インスタンス化を利用する方法

既に設計したモジュールfaを利用して、4ビット加算器を作ってみましょう。このモジュールfaは、assign文を用いたものでもalways文を用いたものでもかまいません。

リスト3は、モジュールfaを用いた4ビット加算器のVerilog HDL 記述です。7行目～10行目は、モジュールfaを四つ使い、それぞれにfa0, fa1, fa2, fa3という名前を付けることを宣言しています。このように、既に設計したモジュールを用いることを「モジュールのインスタンス化」と呼びます<sup>注1</sup>。

かつこの中は、各モジュールfaのポートと、モジュールadder4のネット(信号線)との接続を定義しています。例えば、7行目の.a(a[0])は、fa0の入力ポートaにモジュールadder4のネットa[0]を接続することを意味します(図3)。

また、.cin(0)は、fa0の入力ポートcinに常に0を書き込むことを意味します。さらに、.s(s[0])は、fa0の出力ポートsにモジュールadder4のネットs[0]を接続することになり、fa0の出力ポートsの値がs[0]に書き込まれることとなります。このように、図2に示されているfa0, fa1, fa2, fa3間の接続が7行目～10行目で実現されていることを確認してみてください。

なお、モジュール・インスタンス化の際に、ポート・リストの順序に合わせて、接続するネットを記述する方法があります。例えば、リスト3の7行目の場合、モジュールfaのポート・リストはa, b, cin, s, coutの順なので、ポートを省略して、

fa fa0(a[0],b[0],0,s[0],c[0]);

と書くことができます。しかし、このような記述はバグの原因となりやすいので、本連載では、なるべくポート・リストを省略しない書き方をすることにします。

## ● 算術演算子を用いる方法

算術演算子を用いることにより、前の二つの方法に比べて加算回路を非常に簡単に設計することができます。リスト4は、always文を使って、8行目でsにaとbの和を書き込んでいます。

ここで、+は算術演算子であり、aとbの合計が計算されます。従って、aとbのいずれかのビットの値が変化した場合にこの代入文が実行されます。

この例のように、代入文が一つの場合、begin～endは省略することができます。

また、リスト4はalways文を用いていますが、かわりにassign文を用いることができます。具体的には、5行目のレジスタ宣言(reg)を削除して、7行目と8行目を、  
assign s = a + b;  
で置き換えます。

## 2. 補数表現を使って正しい計算結果を得る

4ビットの加算器は、二つの4ビットのビット列を加算します。Verilog HDLでは、ビット列を数値として取り扱うとき、「符号なしの2進数表現」とみなします。つまり、「0000」、「0001」、…、「1111」は、0, 1, …, 15として取り扱われます(表1)。4ビット加算器adder4の出力は4ビットなので、加算結果が4ビットの範囲に収まるとき、つまり、0～15のとき、正しい計算結果となります。

ところが、15を超えると、つまり、全加算器fa3から

注1：モジュールのインスタンス化については第1回(本誌2007年4月号に掲載)にも説明した。インスタンス宣言の書式については、2007年4月号のp.111を参照のこと。

表1 4ビットのビット列に対する値(10進数で表した)

ビット列	符号なし 2進数表現	符号付き 2進数表現	1の補数表現	2の補数表現
0000	0	0	0	0
0001	1	1	1	1
0010	2	2	2	2
0011	3	3	3	3
0100	4	4	4	4
0101	5	5	5	5
0110	6	6	6	6
0111	7	7	7	7
1000	8	- 0 (=0)	- 7	- 8
1001	9	- 1	- 6	- 7
1010	10	- 2	- 5	- 6
1011	11	- 3	- 4	- 5
1100	12	- 4	- 3	- 4
1101	13	- 5	- 2	- 3
1110	14	- 6	- 1	- 2
1111	15	- 7	- 0 (=0)	- 1

けた上がりが生じるときは4ビットの範囲に収まらないので、正しい計算結果になりません。例えば、4ビット加算器による計算“0011”+“1110”=“0001”は、10進数に直すと3 + 14 = 1となり、誤った結果になります。このような状況を、けたあふれ(オーバーフロー)と言います。

## ● 符号付き2進数

CPUなどで計算を行う場合は、負の数を取り扱えないと不便です。そこで、ビット列の一部を負の数とみなすようにします。簡単に思いつくのは、最上位ビットを符号とみなす「符号付き2進数表現」です。

最上位ビットが1のときは負の数とみなし、下位3ビットがその絶対値であるとし(表1)。例えば、“1101”は、最上位ビットが1なので負の数であり、絶対値は下位3ビット“101”，つまり5なので、- 5とみなします。

先に設計した4ビット加算器adder4では、ビット列を符号付き2進数表現とみなすと加算結果が正しくありません。例えば、“0011”+“1110”=“0001”は、3 + (- 6) = 1となり、間違った結果になってしまいます。そこで、1の補数表現や2の補数表現を用います。

## ● 1の補数表現

1の補数とは、ビット列の各ビットを反転したものです。例えば、“0110”の1の補数は“1001”です。

1の補数表現では、1の補数を符号が反転したものと考えます。例えば、“0110”は符号なし2進数表現では6なので、その1の補数“1001”を - 6とみなします。これによると、

最上位ビットが1であるビット列は負の数であることになります。すると、表1に示すように、4ビット列に負の数を割り当てることができます。

1の補数表現では、絶対値が同じ正の数と負の数を加算すると全ビットが1になります。例えば、6 + (- 6) = 0は“0110”+“1001”=“1111”となります。“1111”は - 0，つまり0なので、正しい加算結果になります。

ところが、1の補数表現では“0000”と“1111”の2通りのビット列が0となってしまいます。これはとても不都合です。例えば、二つのビット列が同じ値かどうかを判定する回路を設計するときに、“0000”と“1111”は同じ値である、と例外判定する必要があり、回路が複雑になってしまいます。

## ● 2の補数表現

ビット列の各ビットを反転し、1を加算したものを「2の補数」と呼びます。例えば、“0110”の2の補数は“1010”です。ほとんどのCPUでは、1の補数表現の欠点を克服した2の補数表現を用いています。

2の補数表現では、2の補数を符号が反転したものと考えます。例えば、“0110”は符号なし2進数表現では6なので、その2の補数“1010”を - 6とみなします。

1の補数と同様に、最上位ビットが1のビット列は、負の数であるとし。すると、表1に示すように、4ビット列に負の数を割り当てることができます。

2の補数表現では、絶対値が同じ正の数と負の数を加算すると全ビットが0になり、正しい結果になっています。例えば、6 + (- 6) = 0は“0110”+“1010”=“0000”となり、結果は正しくなります。

4ビットの2の補数表現は - 8 ~ 7の値をとりますが、計算結果がこの範囲に収まる限り、4ビット加算器は入出力ビット列を2の補数表現とみなしても正しい計算結果を出力します。

なお本連載は、ゴールとしてCPUを設計することを考えています。それを踏まえて、今後、ビット列が数値を表すときは、2の補数表現であるものとします。

ただし Verilog HDL では、ビット列が「符号なしの2進数表現」として取り扱われ、各種演算が行われるので、この点を考慮して設計する必要があります。



### 3. 4ビット加算器をシミュレーションする

さてここからは、手を動かします。作成した4ビット加算器adder4.vを設計ツール( ISE WebPACK )に入力し、正しく動作することをシミュレーションで確認してみましょう。

設計ツールを起動すると、前回作成したプロジェクトが開きます( 開いていない場合は、メニュー・バーから「File」

「Open Project...」を選択してプロジェクトを開く )。Sources ウィンドウ内を右クリックし、「New Source...」を選択して「Verilog Module」を選択し、File name を「adder4」として、ファイルadder4.vを作成します。

adder4.vに入力するVerilog HDL記述は、3通りの設計( リスト2～リスト4 )のうち、どれでもかまいません。いずれの場合も結果は同じになります。

#### ● テストベンチの作成

次に、テストベンチadder4\_tb.vを作成します。作成方法は前回行ったfa\_tb.vの作成と同様です。

具体的には、Sources ウィンドウ内を右クリックし、「New Source...」を選択して「Verilog Module」を選択し、File name を「adder4\_tb.v」として、ファイルadder4\_tb.vを作成します。Sources ウィンドウにadder4\_tb.vのテンプレートが表示されるので、これを編集して、adder4.vに対するテストベンチを作成します。

リスト5にテストベンチの例を示します。テストベンチ

リスト5 テストベンチ(adder4\_tb.v)

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module adder4_tb;
3
4 reg [3:0] a,b;
5 wire [3:0] s;
6
7 adder4 adder4_0(.a(a),.b(b),.s(s));
8
9 initial begin
10 a = 4'b0000; b=4'b0000;
11 #100 a = 4'b0001;
12 #100 a = 4'b0010;
13 #100 b = 4'b0111;
14 #100 a = 4'b1101;
15 #100 a = 4'b1011;
16 #100 b = 4'b1001;
17 #100 b = 4'b1110;
18 #100 a = 4'b0000; b=4'b0000;
19 end
20
21 endmodule
```

なので、モジュールadder4\_tbにポートはありません。


4行目で、入力のためのレジスタ型変数a,bを宣言します。5行目で出力のためのネット型変数sを宣言します。7行目では、モジュールadder4をインスタンス化しています。9行目から19行目では、入力aとbの値を設定しています。

テストベンチを入力した後、構文チェックを行います。Sources ウィンドウ上部のドロップダウン・リストから「Behavioral Simulation」を選択します。次に、Sources ウィンドウのadder4\_tb( adder4\_tb.v )を選択し、Processes ウィンドウの「Xilinx ISE Simulator」の階層を展開して、「Check Syntax」をダブルクリックします。

 
問題がなければ、Processes ウィンドウの「Simulate Behavioral Model」をダブルクリックし、シミュレーションを行います。シミュレーション結果はワーク・スペースに表示されます。

シミュレーション波形において、4ビットの各ネットa,b,sの値は16進数で表示されます[ 図4(a) ]。加算結果が正しいかどうかを確認するために、表示形式を変更してみましょう。


変更したい波形にマウス・カーソルを合わせ、右ボタンをクリックすると、図5のメニューが現れます。このメニューの「Decimal( Unsigned )」を選ぶと、ビット列を符号なし2進数表現とみなした場合の値を10進数で表示しま



(a) 16進数表現

 

(b) 符号なし2進数表現

 

(c) 2の補数表現

図4 4ビット加算器adder4のシミュレーション波形

 


図5  
波形の表示方式を変更する

す。「Decimal (Signed)」を選ぶと、2の補数表現とみなした場合の値を10進数で表示します。

符号なし2進数表現では、けたあふれのない(つまり、加算結果が0～15におさまる)限り、正しい結果になっています[図4(b)]。

2の補数表現でも、けたあふれのない(つまり、加算結果が-8～7におさまる)限り、正しい結果になっていることが確認できます[図4(c)]。

## ● Verilog HDL の演算子

Verilog HDL では加算 + を含めて、さまざまな演算子が用意されています。Verilog HDL の主な演算子を表2に示します。一部を除いて、C 言語の演算子をほぼ踏襲しています。乗算、除算、剰余は複雑な回路になるので、設計ツールによってはサポートしていない場合があります。

先に述べたように、Verilog HDL では、ビット列は符号なしの2進表現として扱われる点に注意する必要があります。

CPU では、負の数を扱うためにビット列を2の補数表現とみなして演算を行いたいので、Verilog HDL の演算子そのまま使えないことがあります。4ビット加算器で確認したように、加算 + については、ビット列を2の補数表現とみなしても、正しい演算結果が得られます。減算も同様です。

実は乗算 \* についても、ビット列を2の補数表現とみなしても正しい演算ができます。4ビットのビット列で確認してみましょう。乗算  $(-2) \times 3$  は、2の補数表現では、「1110」\*「0011」となります。この4ビット列の乗算を符号なし2進表現とみなして計算すると、結果は「101010」となります。この下位4ビットを取り出すと「1010」であり、2

表2 Verilog HDL の主な演算子

算術演算子	関係演算子
+ 加算	== 左辺と右辺は等しい
- 減算	!= 左辺と右辺は等しくない
* 乗算	>= 左辺は右辺以上
/ 除算	<= 左辺は右辺以下
% 剰余算	> 左辺は右辺より大きい
- 2の補数(符号反転)	< 左辺は右辺より小さい
ビットごとの演算子	リダクション演算子
~ 1の補数(ビットごとの反転)	& 全ビットの論理積
& ビットごとの論理積	~& 全ビットの論理積否定
ビットごとの論理和	全ビットの論理和
^ ビットごとの排他的論理和	~  全ビットの論理和否定
~^ ビットごとの排他的論理和否定	^ 全ビットの排他的論理和
ビット・シフト演算子	~^ 全ビットの排他的論理和否定
<< 左辺を右辺だけ左シフト	条件演算子
>> 左辺を右辺だけ右シフト	? : 条件?真の場合:偽の場合
論理演算子	連結演算子
! 論理否定	{,} ビット列の連結
&& 論理積	反復演算子
論理和	{{} } ビット列の繰り返し

の補数表現では - 6 なので、正しい計算結果になっています。よって、加算、減算、乗算に関しては、Verilog HDL の算術演算子をそのまま用いて、2の補数表現として演算を行うことができます。

問題は、関係演算子の大小比較です。例えば、4ビットのビット列「1101」と「0001」は、符号なしの2進数と見なすと  $13 > 1$  ですが、2の補数表現では  $-3 < 1$  となり、逆の結果となります。2の補数表現として正しい結果にするためには、ある工夫が必要です。これについては次回で触れることとします。

今回は、マルチプレクサと算術論理演算回路(arithmetic and logic unit : ALU)を設計します。

なかの・こうじ  
いとう・やすあき  
広島大学大学院 工学研究科

### <筆者プロフィール>

中野浩嗣. 1992年、大阪大学大学院 博士後期課程修了。工学博士。一つの民間企業、二つの大学を経て、2003年より広島大学 教授。

伊藤靖朗. 2003年、北陸先端科学技術大学院大学 博士前期課程修了。現在、広島大学 助教。